
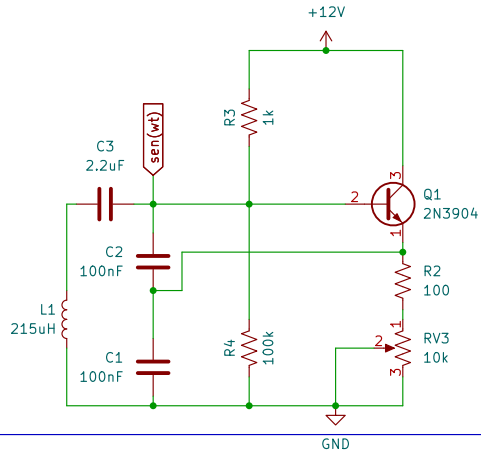


Oscilador

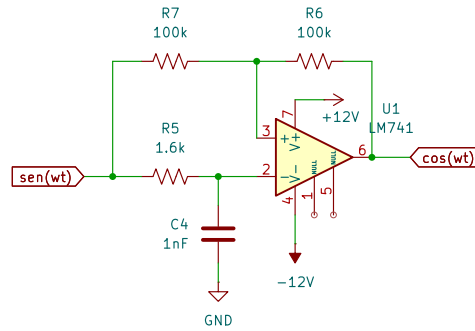


Desfasador

Formula $R = \tan(0/2)/(2 \cdot \pi \cdot C)$, donde $C4=C$ y $R5=R$




Buffer

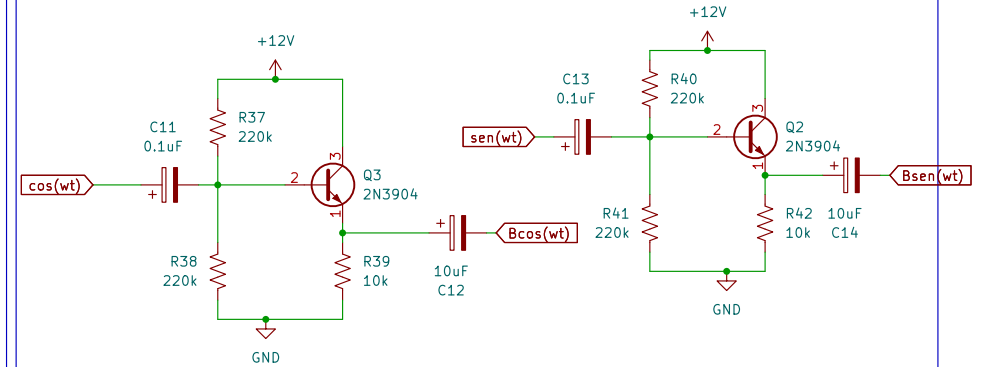


Divisor de tensión


5V \rightarrow 0.4V

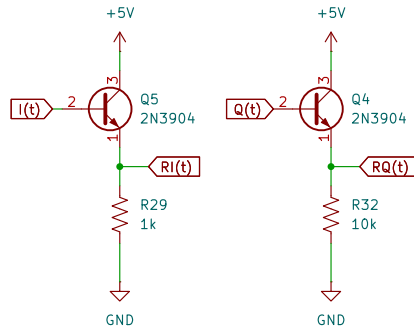


MODULADORES BALANCEADO

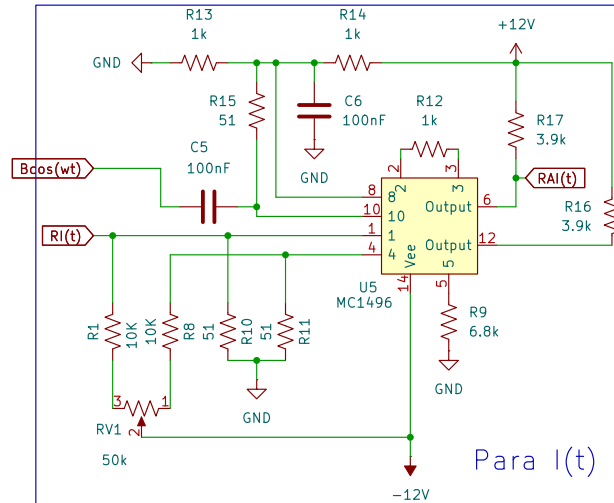

Para $I(t)$

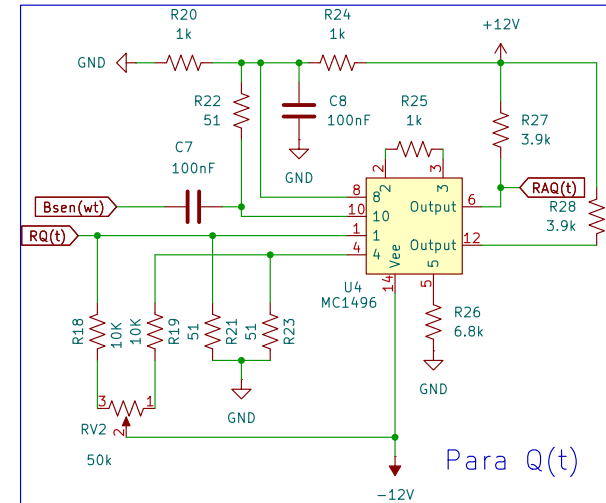

Para $Q(t)$

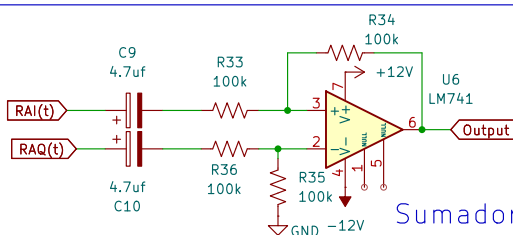

Sumador-restador

Conexiones

