
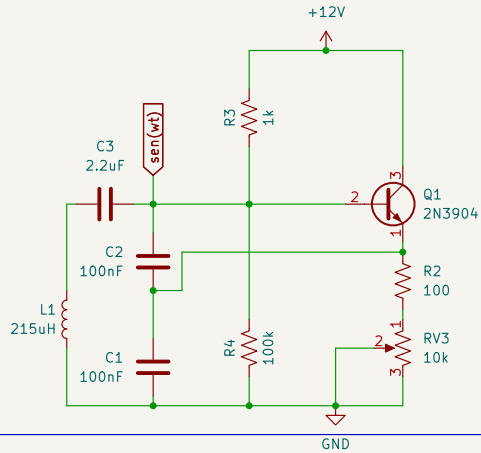


## Oscilador

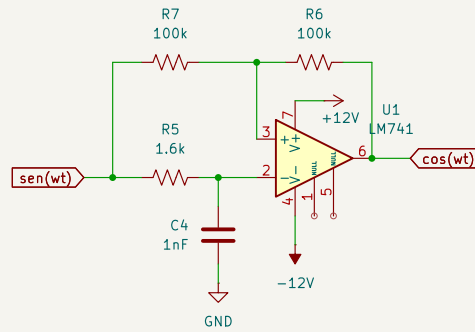


## Desfasador

Formula  $R = \tan(0/2) / (2 * \pi * C)$ , donde  $C4 = C$  y  $R5 = R$




## Buffer

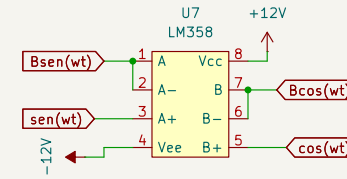


## Divisor de tensión


5V → 0.4V

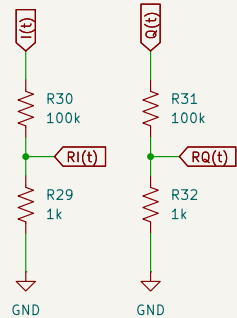


## MODULADORES BALANCEADO

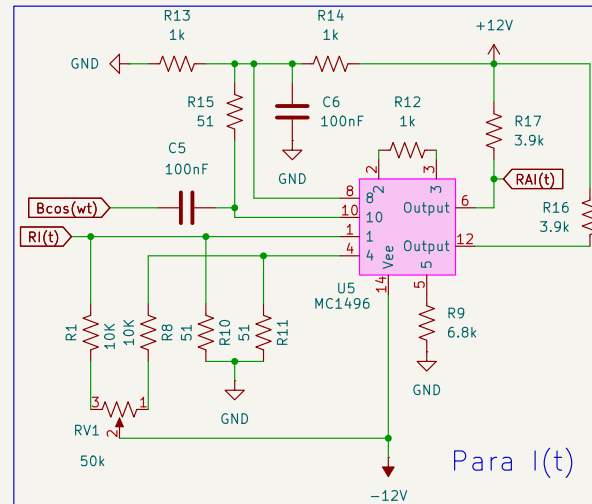

Para I(t)

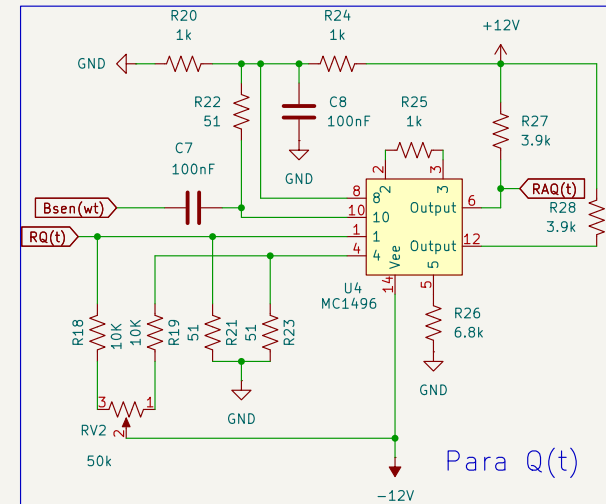

Para Q(t)

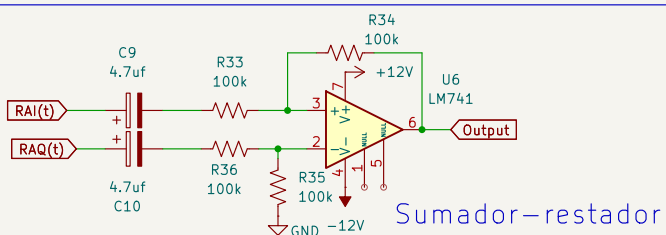

Sumador-restador

## Conexiones

